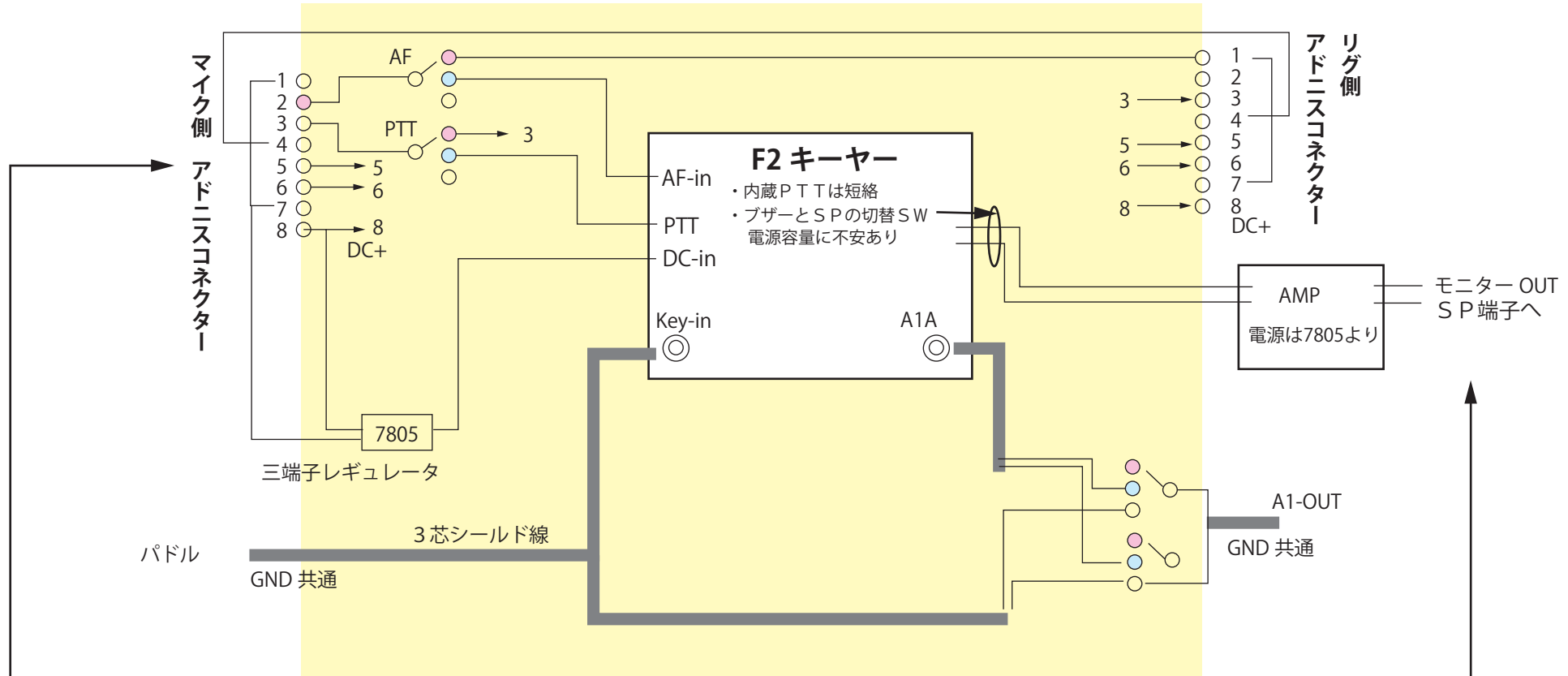


F2 キーヤー Ver2 について

- MIC
- F2 4回路3接点RSW 使用
- スルー



ロータリースイッチの切り替えで

- 1、マイク使用
- 2、F 2 使用
- 3、A 1 A 使用、この時F 2 キーヤー内部PTTのSWがOFFになるよう考える。

AMPの電源容量不足について

マイク端子からではせいぜい10mA程度、モニターSPを鳴らすには外部電源が必要になるこの為、AMPは外付けにして電源+AMPにするか、100円アンプを考える。

部品表

- マイクジャック 8P 2ヶ
- パドル用ステレオジャック 2ヶ
- 電源スイッチ on-off 1ヶ
- LED 赤 パイロット 1ヶ
- SP 用出力ジャック USA 式赤・黒各1ヶ